



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS
ULA (UNIDADE LÓGICA-ARITMÉTICA)**

**DHAYSE DE LIMA TITO DRE: 120019062
JÚLIA PAOLI DE ANDRADE DRE: 120022049
LÍGIA CALINA BUENO BONIFÁCIO DRE: 122046065
TURMA EL2**

Rio de Janeiro-RJ
2023

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	IMPLEMENTAÇÃO	4
2.1	ALU	4
2.1.1	Função AND	5
2.1.2	Função OR	5
2.1.3	Função NOT	5
2.1.4	Função XOR	6
2.1.5	Somador de 1 bit	6
2.1.6	Somador de 4 bits	6
2.1.7	Subtrator de 4 bits	6
2.1.8	Multiplicador de 4 bits	7
2.1.9	Complemento de 2	7
2.2	INTERFACE COM O USUÁRIO	7
2.2.1	Máquina de estados	8
2.2.2	Redutor de Clock	12
3	SIMULAÇÕES	13
3.0.1	Função AND	13
3.0.2	Função OR	14
3.0.3	Função NOT	15
3.0.4	Função XOR	16
3.0.5	Função SOMADOR	17
3.0.6	Função SUBTRATOR	18
3.0.7	Função MULTIPLICADOR	19
3.0.8	Função COMPLEMENTO DE 2	20
4	CONCLUSÃO	21
	APÊNDICE A – CÓDIGO ULA	23
	APÊNDICE B – CÓDIGOS OPERADORES LÓGICOS	27
B.1	MODULE AND	27
B.2	MODULE OR	27
B.3	MODULE NOT	28
B.4	MODULE XOR	29
	APÊNDICE C – CÓDIGOS OPERADORES ARITMÉTICOS	30
C.1	SOMADOR 1 BIT	30
C.2	SOMADOR 4 BITS	31
C.3	SUBTRATOR	32
C.4	MULTIPLICADOR	33
C.5	COMPLEMENTO DE 2	34

	APÊNDICE D – CÓDIGO INTERFACE COM USUÁRIO	36
D.1	MODULE INTERFACE	36
D.2	REDUTOR DE CLOCK	46
	APÊNDICE E – CÓDIGO PINAGEM	48

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por sistemas computacionais cada vez mais eficientes e rápidos tem impulsionado a busca por soluções otimizadas de hardware. Nesse contexto, a ULA, acrônimo para Unidade Lógica Aritmética, desempenha um papel crucial, sendo responsável por executar operações lógicas e aritméticas em números representados em circuitos lógicos.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma ULA utilizando a linguagem VHDL (VHSIC Hardware Description Language) e sua implementação em uma FPGA (Field-Programmable Gate Array). A VHDL é uma linguagem de descrição de hardware amplamente utilizada para modelar e simular circuitos digitais complexos. Por sua vez, a FPGA oferece um ambiente flexível para a implementação de circuitos personalizados, permitindo que o projeto da ULA seja adaptado às necessidades específicas.

A construção de uma ULA envolve a combinação de dois fundamentos principais: o controle de fluxo de dados e a implementação de circuitos para operações lógicas e aritméticas. O controle de fluxo de dados é responsável por direcionar o caminho que os dados percorrerão durante as operações, garantindo a correta execução das instruções. Já a implementação dos circuitos envolve o desenvolvimento de estruturas lógicas que executarão as operações desejadas, como adição, subtração, multiplicação, entre outras.

A utilização da linguagem VHDL proporciona uma abordagem estruturada para descrever o comportamento e a funcionalidade da ULA, permitindo uma representação clara e concisa das operações a serem realizadas. Além disso, a FPGA possibilita a configuração do hardware em campo, tornando o projeto da ULA reconfigurável e facilitando possíveis ajustes e melhorias.

Ao longo deste trabalho, serão apresentados os principais conceitos teóricos relacionados à construção de uma ULA, bem como a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto em VHDL. Serão exploradas as etapas de modelagem, simulação e síntese, culminando na implementação final da ULA na FPGA. Espera-se que essa abordagem proporcione um melhor entendimento sobre a construção de uma ULA e suas aplicações práticas, demonstrando a importância dessa unidade no contexto de sistemas digitais avançados.

2 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta secção discutiremos sobre o código em VHDL utilizado para a implementação do trabalho. Todos os códigos estão disponíveis na íntegra no apêndice deste relatório.

Para simplificar a explicação, dividimos o texto em 2 grandes tópicos: “ALU” e “Interface com o usuário”. No primeiro falaremos sobre a ALU e suas funções, já no segundo falaremos da parte da lógica referente a coleta e entrega de dados na interação com o usuário, além da máquina de estados usada para isso.

2.1 ALU

Decidimos definir nossa ULA utilizando 10 arquivos. Isto inclui um para cada função lógica ou aritmética que fizemos e um para criarmos a entidade da ULA. Neste último importamos como componentes todas as entidades criadas nos outros arquivos, para que elas pudessem todas serem usadas como funções da ULA.

Além das funções e da ULA me si, também foi criado um arquivo para implementar o somador de 1 bit, que serviu de base para a lógica aritmética.

Como podemos observar a entidade ModuleULA possui como entrada dois vetores de 4 bits, que serão os números utilizados nas operações, e um vetor de 3 bits que servirá de seleção. Sua única saída é o resultado da operação escolhida.

```

32 entity ModuleALU is
33     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35           Z : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
36           S : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
37 end ModuleALU;
```

Após importar os componentes usados e criarmos os sinais necessários, calculamos todos os resultados possíveis.

```

94         MY_AND: ModuleAND port map (A,B,Z0);
95         MY_OR: ModuleOR port map (A,B,Z1);
96         MY_NOT: ModuleNOT port map (A,Z2);
97         MY_XOR: ModuleXOR port map (A,B,Z3);
98         MY_SOMADOR_MODULE_4BIT: MY_SOMADOR_4BIT port map
           ↪ (A,B,'0',Z4,Cout);
```

```
99      MY_SUBTRATOR_MODULE_4BIT: MY_SUBTRATOR_4BIT port map
      ↪ (A,B,Z5,Bout);
100     MY_MULTIPLICADOR_MODULE: MY_MULTIPLICADOR port map
      ↪ (A,B,Z6);
101     MY_C2_MODULE : MY_C2 port map (A,Z7);
```

Em seguida criamos um *process* com uma sequência de *if's* para decidir qual resultado atribuiremos para Z conforme o valor de S.

Agora veremos como cada função logica ou aritmética foi implementada em seu próprio arquivo.

2.1.1 Função AND

A primeira função lógica a ser implementada é a operação AND. Esta função é realizada através de uma operação bit a bit entre o número A e o número B, ambos vetores de 4 bits. O código a seguir ilustra a implementação dessa função:

A lógica da função está abaixo e seu código referenciado no Apêndice B.1.

$$Z = A \hat{B}$$

Nesse código, o operador “AND” é utilizado para realizar a operação AND entre os bits correspondentes de A e B. O resultado será armazenado na variável “Z”, também um vetor de 4 bits.

2.1.2 Função OR

A função lógica explicada nessa seção é a operação OR. A implementação foi baseada em uma operação bit a bit entre o vetor A e B, ambos com 4 bits. Sendo o resultado armazenado num vetor "Z", também com 4 bits.

A lógica da função está abaixo e seu código referenciado no Apêndice B.2.

$$Z = A + B$$

2.1.3 Função NOT

A implementação lógica da função NOT, como podem ver, é bem simples. Consiste em somente uma entrada e uma saída, ambas de 4 bits. Nessa arquitetura a saída é definida como um not bit a bit da entrada.

A lógica da função está abaixo e seu código referenciado no Apêndice B.3.

$$Z = A'$$

2.1.4 Função XOR

Para a função XOR, a implementação é semelhante. Os números A e B são submetidos à operação XOR bit a bit, como ilustrado no código a seguir:

A lógica da função está abaixo e seu código referenciado no Apêndice B.2.

$$Z = A \oplus B$$

2.1.5 Somador de 1 bit

A implementação de um somador 1 bit foi necessárias para a implementação posterior do somador de 4 bits. Para isso, foram utilizados 4 sinais de entrada: X, Y e C_{In} ; e as saída: Z e C_{Out} .

Essa implementação segue a lógica básica de um *Full Adder*. Seu código está referenciado no Apêndice C.1.

$$Z = C_{in} \oplus X \oplus Y$$

$$C_{Out} = X \cdot Y + C_{in} \cdot Y + C_{in} \cdot X \text{ ou } C_{Out} = XY + C_{in}(X \oplus Y)$$

2.1.6 Somador de 4 bits

Nessa implementação foi utilizado, para simplificação, 4 vezes o somador de 1 bit. De modo que o C_{Out} foi passado para o C_{In} do bit seguinte até o penúltimo bit.

Seu código está referenciado no Apêndice C.2. Os vetores de 4 bits de entrada são representados por X e Y e de saída Z. Além dos *carrys* de 1 bit C_{In} e C_{Out} .

2.1.7 Subtrator de 4 bits

Para implementação da lógica do subtrator, realizamos, na realidade, uma soma de X com o complemento de 2 de Y. Para isso, criamos o complemento de 1 de Y ($C1y$) e, em seguida, conectamos X e $C1y$ no somador de 4 bits com $C_{In} = '1'$. Isso significa:

$$Z + C_{out} = X + (C1y + 1)$$

$$Z + C_{out} = X + C2y$$

Além disso, também definimos Bout como not C_{Out} . Seu código está referenciado no Apêndice C.3.

2.1.8 Multiplicador de 4 bits

Nesta seção, apresentaremos a implementação da operação de multiplicação na Unidade Lógica e Aritmética. Seu código está referenciado no Apêndice C.4, referente à entidade *MY MULTIPLICADOR*, ilustra como essa operação é realizada.

Nesse código, a entidade *MY MULTIPLICADOR* define as portas de entrada X e Y, que são vetores de 4 bits, e a porta de saída Z, também um vetor de 4 bits. A arquitetura Behavioral contém a implementação da multiplicação, onde são utilizados componentes chamados *MY SOMADOR 1BIT*, que representam somadores de 1 bit, segundo as seguintes equações:

$$S + C_{OutParcial} = (X * Y) + C_{in}$$

Para o caso de 3 Bits ou mais:

$$Z + C_{Out} = (S_1 + C_{OutParcial}) + (S_2 + C_{OutParcial'})$$

Cada bloco dentro da implementação realiza uma multiplicação parcial, onde bits correspondentes dos vetores X e Y são multiplicados e passam pelos somadores 1-bit para obter os resultados parciais e os carry-outs correspondentes. Os resultados finais da multiplicação são atribuídos ao vetor de saída Z.

2.1.9 Complemento de 2

A implementação dessa lógica é bem simples. Existe um vetor de entrada "X" e um vetor de saída "Z". Para simplificação desta foi utilizado a lógica do somador de 4 bits com a entrada X do somador sendo "NOT X".

Assim, o vetor Z é dado pela função abaixo e seu código referenciado no Apêndice C.5.

$$Z + C_{Out} = X' + < 0001 >$$

2.2 INTERFACE COM O USUÁRIO

Para que seja possível a utilização da ULA, criamos uma interface com o usuário. Ela é dada no código como a entidade *ModuloInterface*, a qual possui as seguintes portas de entrada e saída:

```

32 entity ModuloInterface is
33     port (
34         clk : in std_logic;
35         BOTA0_A : in std_logic;
```



```
36     BOTAO_B : in std_logic;
37     BOTAO_S : in std_logic;
38     BOTAO_RST : in std_logic;
39     SW : in std_logic_vector (3 downto 0);
40     LED_A : out std_logic;
41     LED_B : out std_logic;
42     LED_S : out std_logic;
43     LEDS: out std_logic_vector (3 downto 0)
44 );
45 end ModuloInterface;
```

- clk: sinal de clock utilizado para sincronização dos elementos.
- BOTAO A, BOTAO B, BOTAO S, BOTAO RST: sinais de entrada que representam os botões de controle A, B, S e Reset, respectivamente.
- SW: vetor de sinal de 4 bits que representa os valores dos interruptores.
- LED A, LED B, LED S: sinais de saída que controlam os LEDs indicadores para as variáveis A, B e S, respectivamente.
- LEDS: vetor de sinal de 4 bits que controla os LEDs indicadores gerais.

A entidade utiliza dois componentes: ModuleALU e redutorClock. Referenciados, respectivamente, nos Apêndices D.1 e D.2.

O componente ModuleALU representa a ALU e realiza as operações lógicas e aritméticas com base nos sinais de entrada A, B e S, produzindo o resultado Z, como já explicado na seção 2.1. O componente redutorClock é responsável pela redução da frequência do sinal de clock para sincronização adequada dos elementos. Ele será melhor explicado na seção 2.2.2.

2.2.1 Máquina de estados

Foi utilizado um sistema de Máquina de Estados para realizar o controle do fluxo de dados da nossa ULA. Ela está representada de forma simplificada pela imagem a seguir.

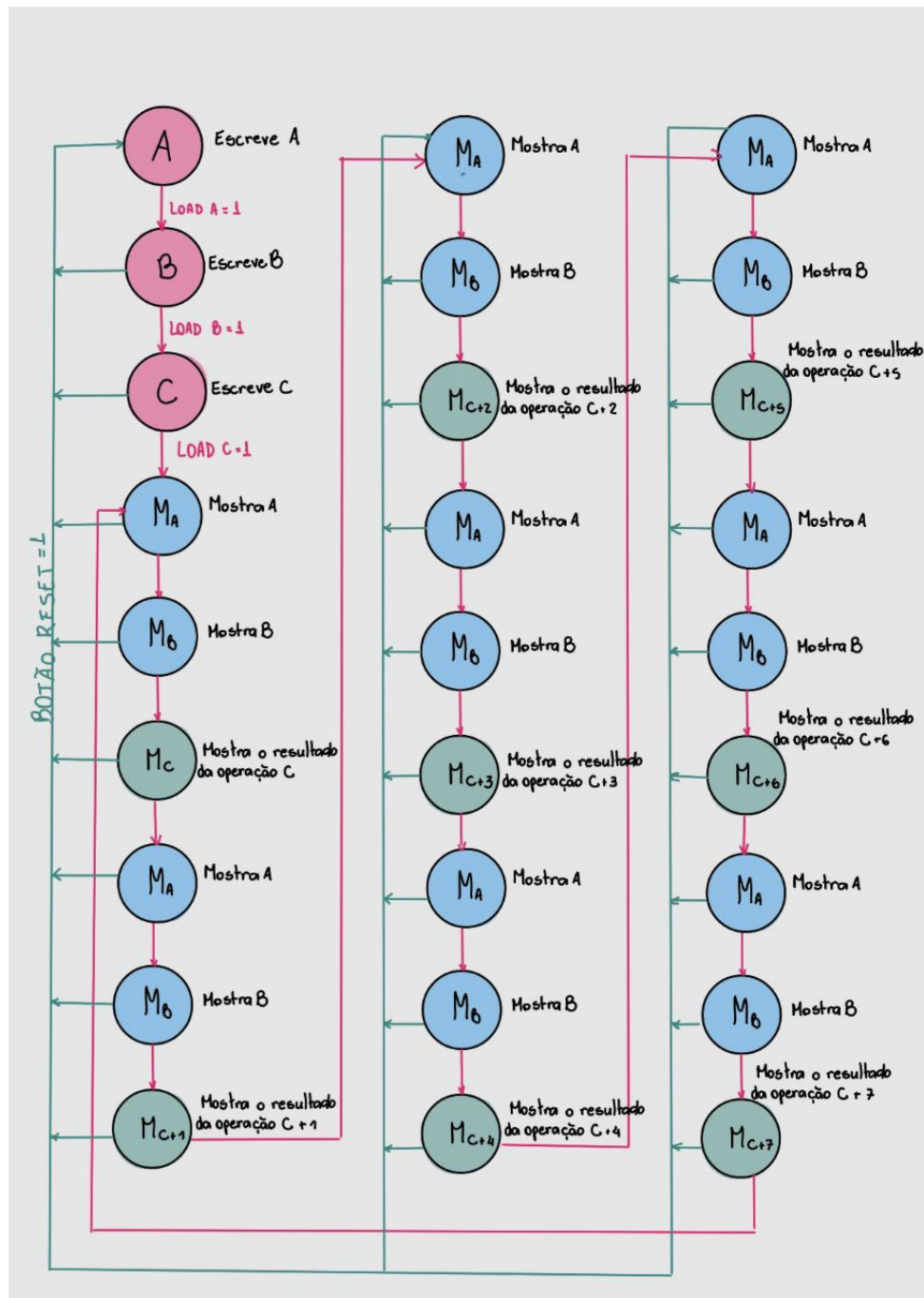


Figura 1 – Implementação em máquina de estados. **A notação "C+1" refere-se a ideia de próximo estado, e não da soma literal, uma vez que no estado referente a ultima operação, ele em seguida retornará para o estado da primeira.

O código utiliza o tipo enumerado estado para definir os estados possíveis do sistema. Os sinais estadoAtual e estadoAux são utilizados para controlar a transição entre os estados.

```
63  type estado is (E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,
    ↪  E15,E16,E17,E18,E19,E20,E21,E22,E23,E24,E25,E26,e27) ;
64  -- criando os estados
```

```

65  signal estadoAtual, estadoAux: estado := E0; -- criando o estado
    ⇨ oficial e uma auxiliar
66  signal A,B,S_inicial: std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais do
    ⇨ numero A, B e a selecao S recebida nos SW
67  signal Z0,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7 : std_logic_vector (3 downto 0); --
    ⇨ sinais de saida
68  signal S_int : integer;
69      signal clk_novo : std_logic;
70

```

Cada uma das operações S possui um número em binário referente a ela - indo de 000 a 111 - para que seja possível identificar qual o Estado de operação.

```

71  begin
72      BLOCO_CLK : redutorClock port map (clk,clk_novo); -- mandamos o clk
    ⇨ da placa e pegamos um reduzido que eh o q vamos usar
73      BLOCO_ALU0: ModuleALU port map(A,B,Z0,"000"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 0
74      BLOCO_ALU1: ModuleALU port map(A,B,Z1,"001"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 1
75      BLOCO_ALU2: ModuleALU port map(A,B,Z2,"010"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 2
76      BLOCO_ALU3: ModuleALU port map(A,B,Z3,"011"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 3
77      BLOCO_ALU4: ModuleALU port map(A,B,Z4,"100"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 4
78      BLOCO_ALU5: ModuleALU port map(A,B,Z5,"101"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 5
79      BLOCO_ALU6: ModuleALU port map(A,B,Z6,"110"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 6
80      BLOCO_ALU7: ModuleALU port map(A,B,Z7,"111"); -- conectando as
    ⇨ entradas e saidas da ALU para S = 7
81

```

A lógica do código é definida pelos processos. O primeiro processo, sensível aos sinais clk novo e estadoAux, atualiza o estado atual (estadoAtual) com base no estado auxiliar (estadoAux) quando ocorre uma borda de subida do sinal de clock (clk novo).

```

83  process(clk_novo, estadoAux) -- logica do estado auxiliar
84  begin

```

```

85         if(clk_novo'event and clk_novo='1') then
86             estadoAtual <= estadoAux; -- alteramos o estado no clock
87         end if;
88     end process;
89

```

O segundo processo, sensível aos sinais BOTAO A, BOTAO B, BOTAO S, BOTAO RST, SW e estadoAtual, implementa a lógica principal da interface com o usuário. Ele controla os LEDs indicadores, captura os valores dos interruptores e realiza a transição entre os estados com base nos botões pressionados.

Cada estado é definido por um bloco *when* no qual são realizadas as ações correspondentes. Por exemplo, no estado E0, o LED A é aceso e se o botão BOTAO A for pressionado, o valor dos interruptores é atribuído à variável A, o LED A é apagado e o estado é alterado para E1.

```

90     process(BOTAO_A,BOTAO_B, BOTAO_S,BOTAO_RST, SW,estadoAtual) -- agora
91     ↪ a logica da maquina de estados
92     begin
93         report "Iniciou";
94         if (BOTAO_RST = '1') then -- caso tenhamos RST, voltamos para o
95         ↪ primeiro estado
96             estadoAux <= E0;
97             LEDS <= "0000"; -- apaga os LEDS
98             report "Resetou";
99         else -- resto da logica acontece se nao
100         ↪ tivermos o reset
101             case estadoAtual is
102             when E0 => -- E0 -> pegar o numero A
103             ↪ -----
104                 LED_A <= '1'; -- acende o led q sinaliza q
105                 ↪ estamos pegando o primeiro num
106                 LED_B <= '0';
107                 LED_S <= '0';
108
109                 if(BOTAO_A = '1') then -- gravamos oq esta nos
110                 ↪ switchs quando o botao é apertado
111                     A <= SW;
112                     LED_A <= '0'; -- apaga o led
113                     estadoAux<=E1; -- mudamos de estado
114                 else

```

```

109         estadoAux<=E0;  -- se o botoao nao for apertado
           ↪  cont no mesmo estado
110     end if;
111 when E1 => -- E1 -> pegar o numero B
           ↪  -----
112     LED_B <= '1';      -- acende o led q sinaliza q
           ↪  estamos pegando o segundo num
113     LED_A <= '0';
114     LED_S <= '0';
115
116     if(BOTAO_B = '1') then -- gravamos oq esta nos
           ↪  switches quando o botao é apertado
117         B <= SW;
118         LED_B <= '0';      -- apaga o led
119         estadoAux<=E2;      -- mudamos de estado
120     else
121         estadoAux<=E1;  -- se o botoao nao for apertado
           ↪  cont no mesmo estado
122     end if;

```

Essa lógica é repetida para os demais estados, controlando os LEDs indicadores e capturando os valores dos interruptores para as variáveis B e S.

Em resumo, o código implementa a lógica da interface com o usuário para a ALU, permitindo ao usuário inserir os valores de A, B e S por meio de botões e interruptores, e visualizar o resultado por meio dos LEDs indicadores.

2.2.2 Redutor de Clock

Para realizar as mudanças de estado, utilizamos o clock interno da placa. Porém, este tem frequência de 50MHz, sendo assim muito rápido e impróprio para interação com o usuário. Como o enunciado do trabalho pedia um período de 2 segundo na exibição de cada valor, produzimos um “novo” clock através do original da placa. Nessa

entidade, a entrada é o clock da placa e a saída é o clock com período de 2 segundos. Produzimos o último com a ajuda de um contador que vai até 100 milhões e soma um toda vez que o clock da placa dá um pulso. Definimos o clock de saída como zero ou um dependendo do valor do contador.

O código dessa implementação está referenciado no Apêndice D.2.

3 SIMULAÇÕES

Através da simulação, buscamos validar o funcionamento correto da ALU e garantir a precisão dos resultados obtidos. Nesta seção, apresentaremos os detalhes da simulação, incluindo os resultados obtidos. Analisaremos os gráficos e valores gerados durante as simulações, visando verificar o desempenho e a coerência da ALU em relação às operações realizadas.

3.0.1 Função AND

Ao aplicar a função AND nos números binários "1010" e "1110", o resultado esperado é "1010". A simulação confirmou que a saída da função AND foi de fato "1010", indicando que a saída é alta (1) apenas quando ambos os bits correspondentes nas entradas são 1. Foram colocados também os valores "1010" e "1100", resultando em "1000". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

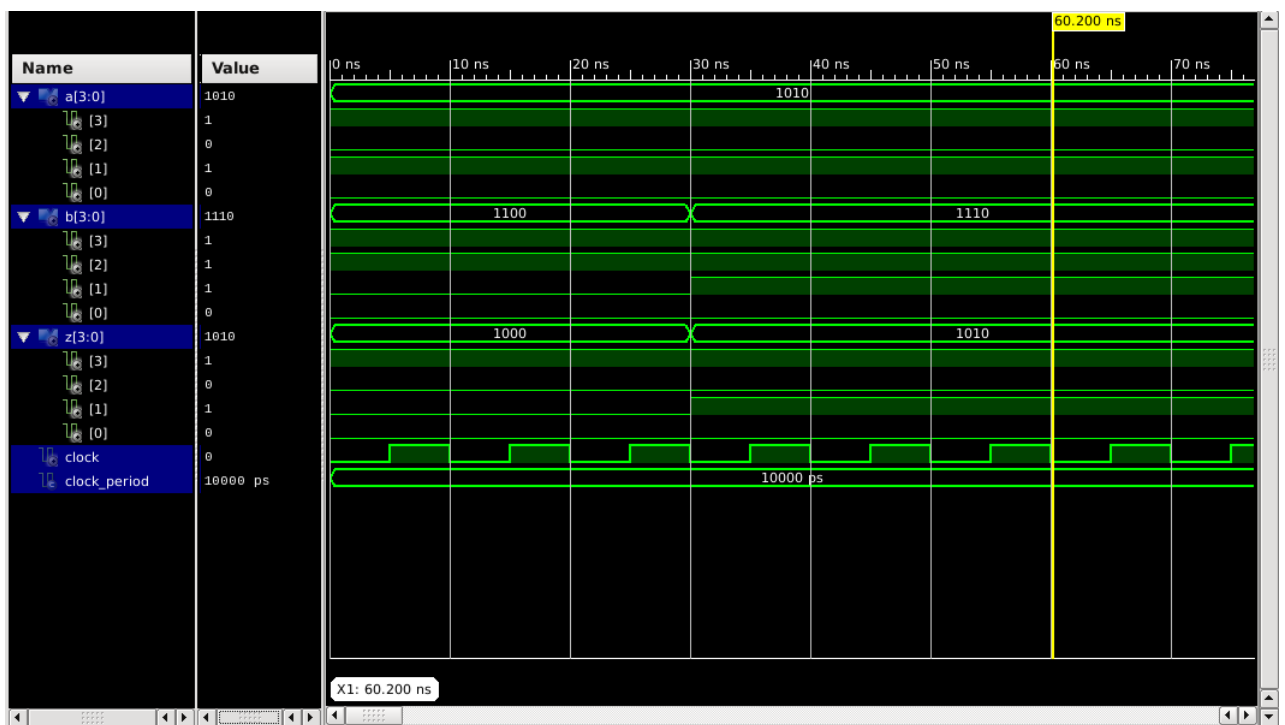


Figura 2 – Imagem referente a simulação da função AND na ALU.

3.0.2 Função OR

Aplicando a função OR nos números binários "1010" e "1110", esperamos obter o resultado "1110". A simulação validou essa expectativa, mostrando que a saída da função OR foi de fato "1110", indicando que a saída é alta (1) quando pelo menos um dos bits correspondentes nas entradas é 1. Foram colocados também os valores "1010" e "1100", resultando em "1110". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

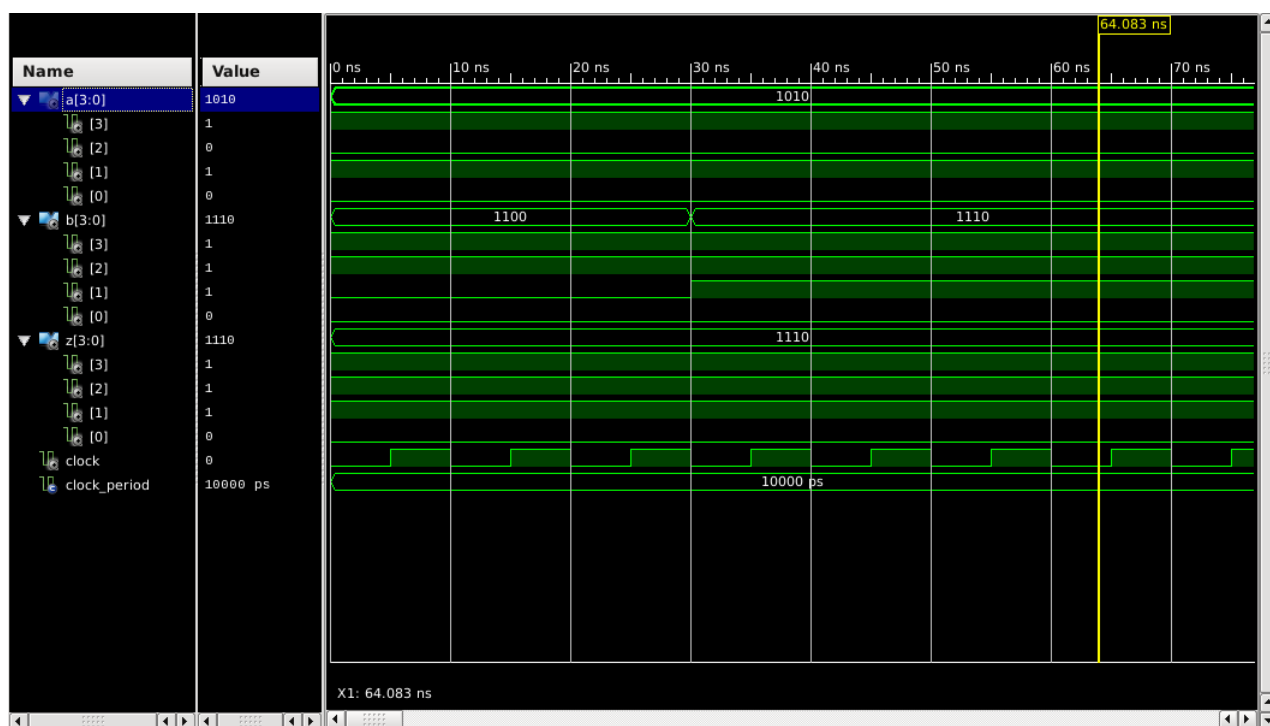


Figura 3 – Imagem referente a simulação da função OR na ALU.

3.0.3 Função NOT

A função NOT foi aplicada ao número binário "1100". O resultado esperado é o inverso do bit de entrada, ou seja, "0011". A simulação confirmou essa previsão, mostrando que a saída da função NOT foi de fato "0011", invertendo os bits do número de entrada. Foi colocado também o valor "1010", resultando em "0101". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

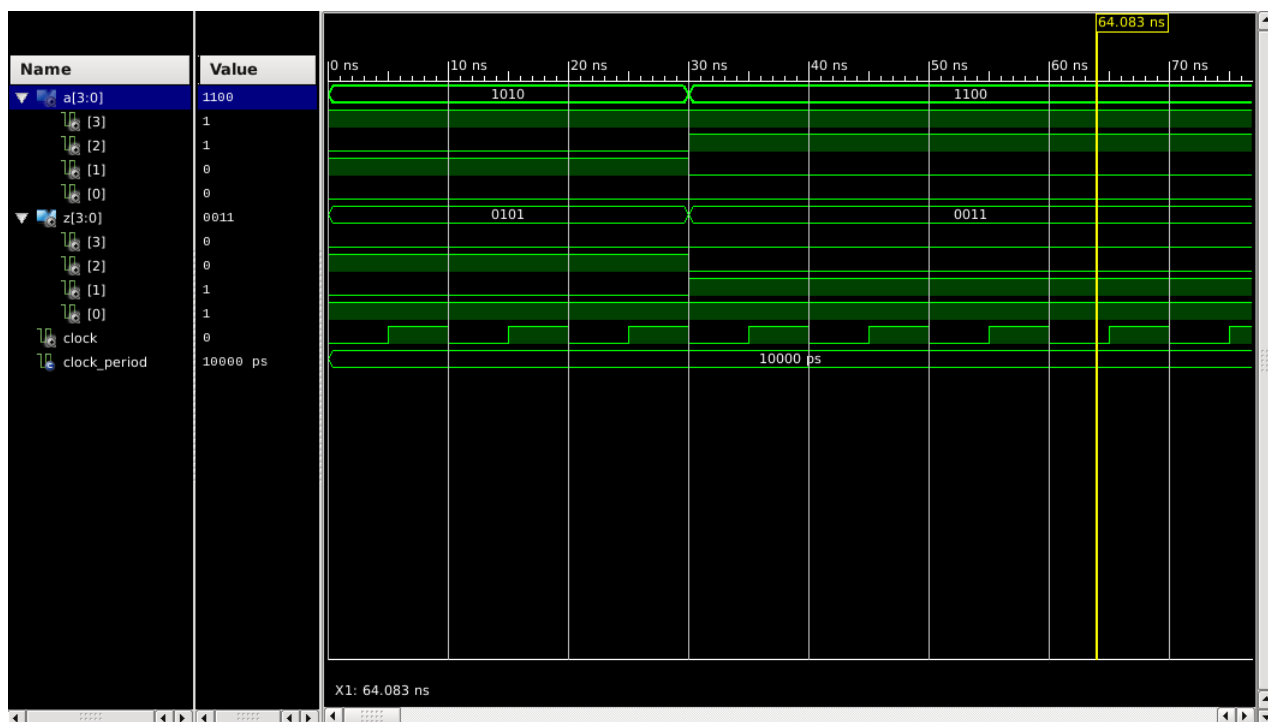


Figura 4 – Imagem referente a simulação da função NOT na ALU.

3.0.4 Função XOR

Para a função XOR, aplicamos a operação nos números binários "1010" e "1110". O resultado esperado é "0100". A simulação validou essa expectativa, mostrando que a saída da função XOR foi de fato "0100", indicando que a saída é alta (1) quando os bits correspondentes nas entradas são diferentes. Foram colocados também os valores "1010" e "1100", resultando em "0110". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

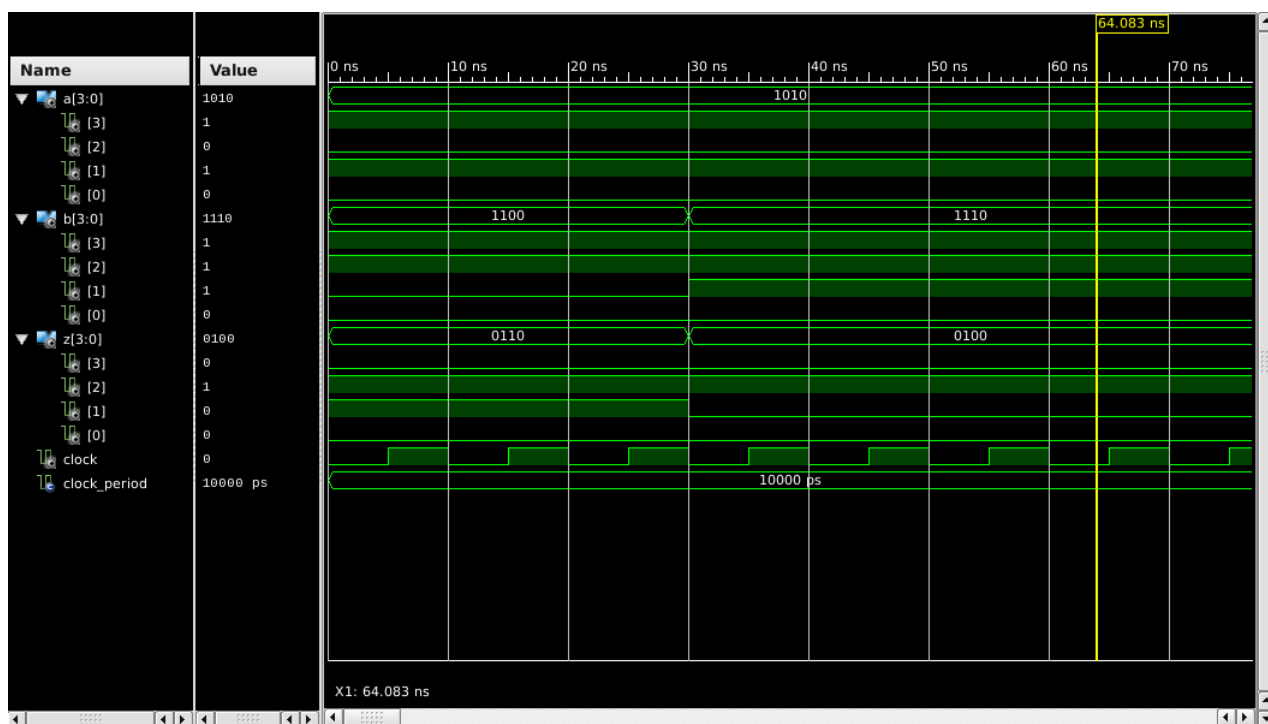


Figura 5 – Imagem referente a simulação da função XOR na ALU.

3.0.5 Função SOMADOR

Na simulação do somador com os números binários "1010" e "1100", esperamos obter o resultado da soma correta, que é "0110", pois não é possível escrever o resultado completo em apenas 4 bits. Além disso, esperamos que o bit de carry seja ativado (CIN = 1). A simulação confirmou que a saída do somador foi de fato "0110" e que o bit de carry foi ativado corretamente quando necessário. Foram colocados também os valores "1010" e "1110", resultando em "1000". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

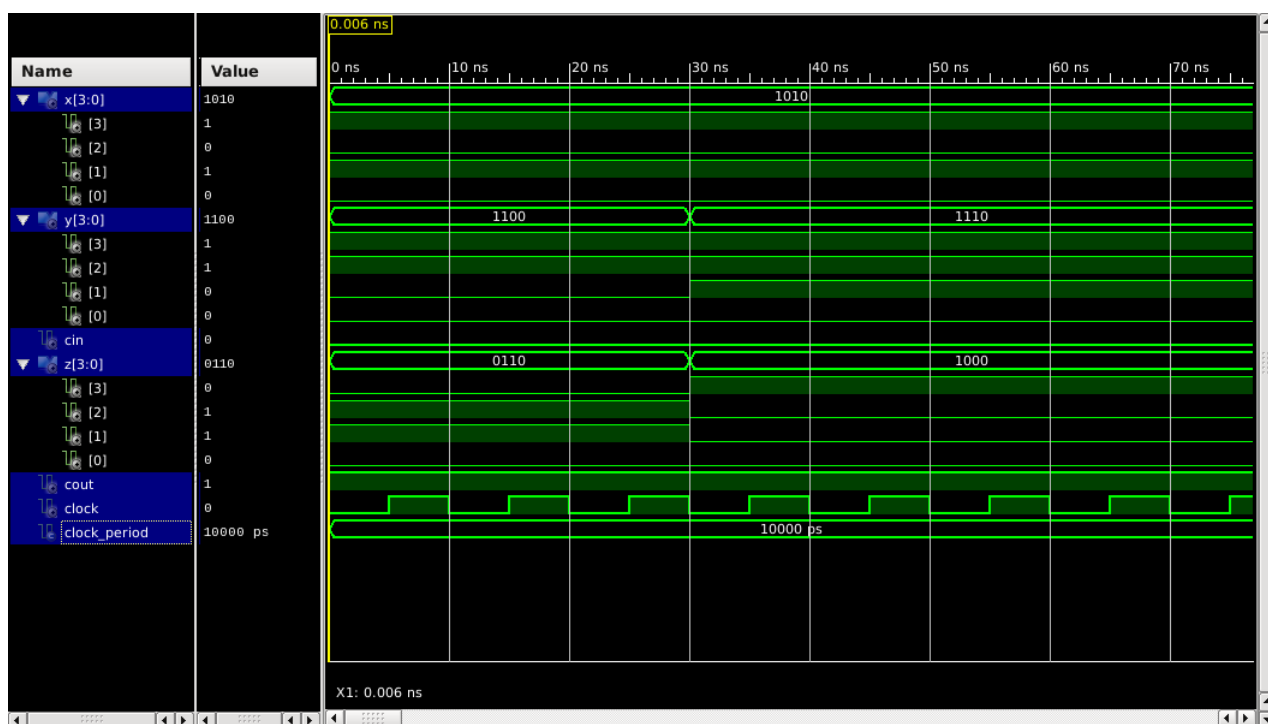


Figura 6 – Imagem referente a simulação da função SOMADOR na ALU.

3.0.6 Função SUBTRATOR

Ao simular o subtrator com os números binários "1010" e "1110", esperamos obter o resultado da subtração correta, que é "1100". Vale ressaltar que é feito o complemento de 2 do número Y que está sendo subtraído. Também esperamos que o bit de borrow de saída seja ativado (BOUT=1). A simulação confirmou que a saída do subtrator foi de fato "1110" e que o bit de borrow foi ativado corretamente quando necessário. Foram colocados também os valores "1010" e "1100", resultando em "1110". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

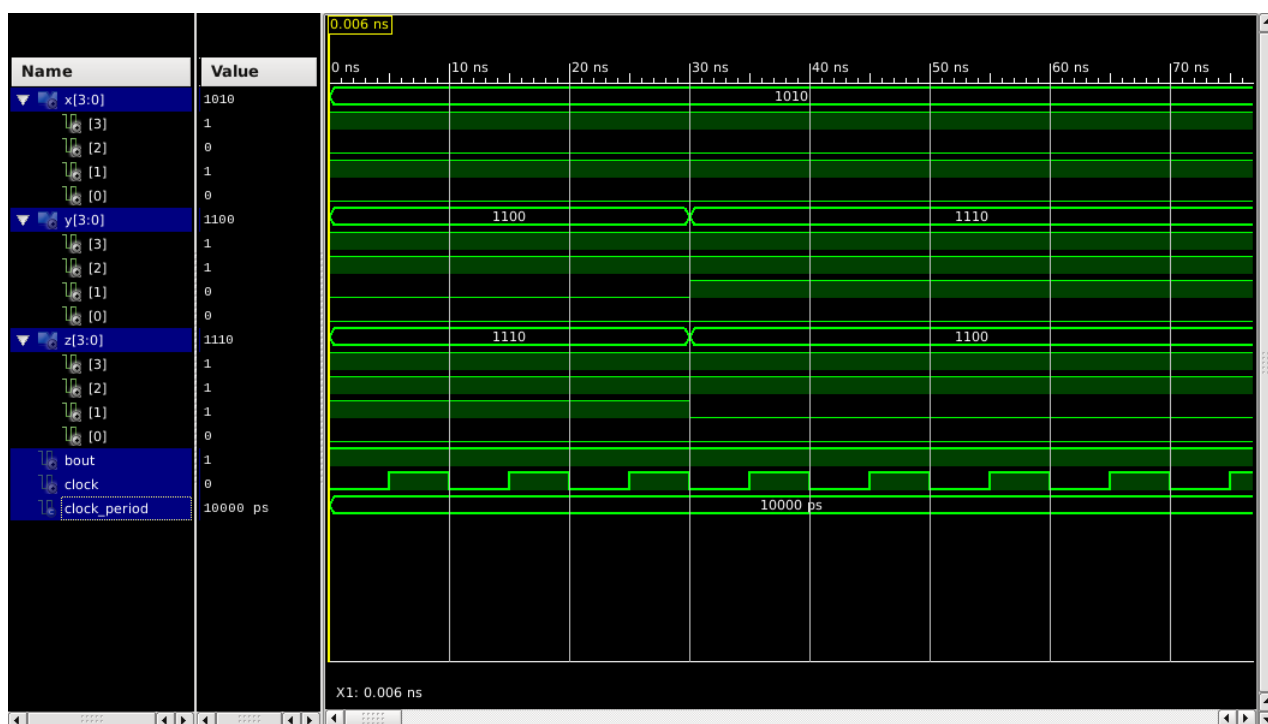


Figura 7 – Imagem referente a simulação da função SUBTRATOR na ALU.

3.0.7 Função MULTIPLICADOR

No caso do multiplicador com os números binários "1010" e "1100", esperamos obter o resultado correto da multiplicação, que é "1111000", porém, como temos somente 4 bits para representar este resultado, a saída é "1000", os quais referem-se aos 4 bits menos significativos. A simulação validou essa expectativa, mostrando que a saída do multiplicador foi de fato "1000", correspondendo ao resultado esperado. Foram colocados também os valores "1010" e "1110", resultando em "1100". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

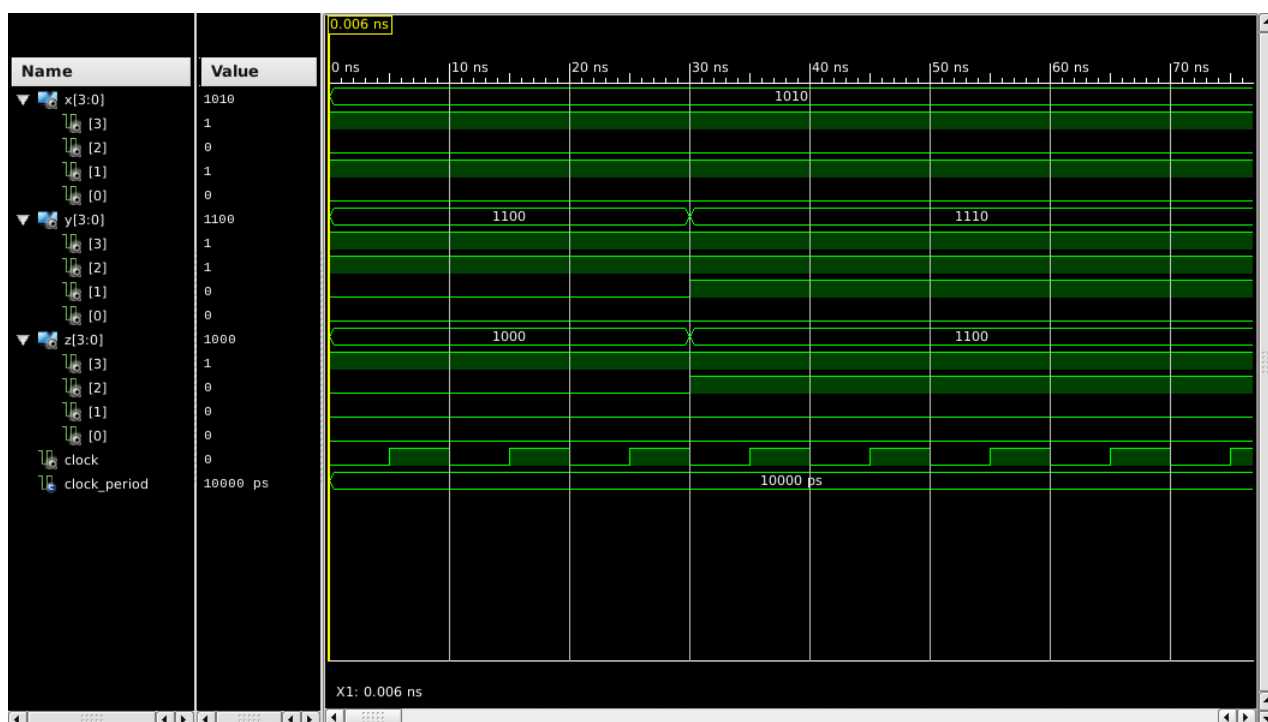


Figura 8 – Imagem referente a simulação da função MULTIPLICADOR na ALU.

3.0.8 Função COMPLEMENTO DE 2

Na simulação do complemento de 2 com o número binário "1010", esperamos obter o complemento de 2 correto, que é "0110". A simulação confirmou que a saída do complemento de 2 foi de fato "0110", invertendo os bits de entrada e adicionando 1 ao resultado. Foram colocados também os valores "1100", resultando em "0100". Isto foi feito para mostrar o respeito da função ao pulso de clock.

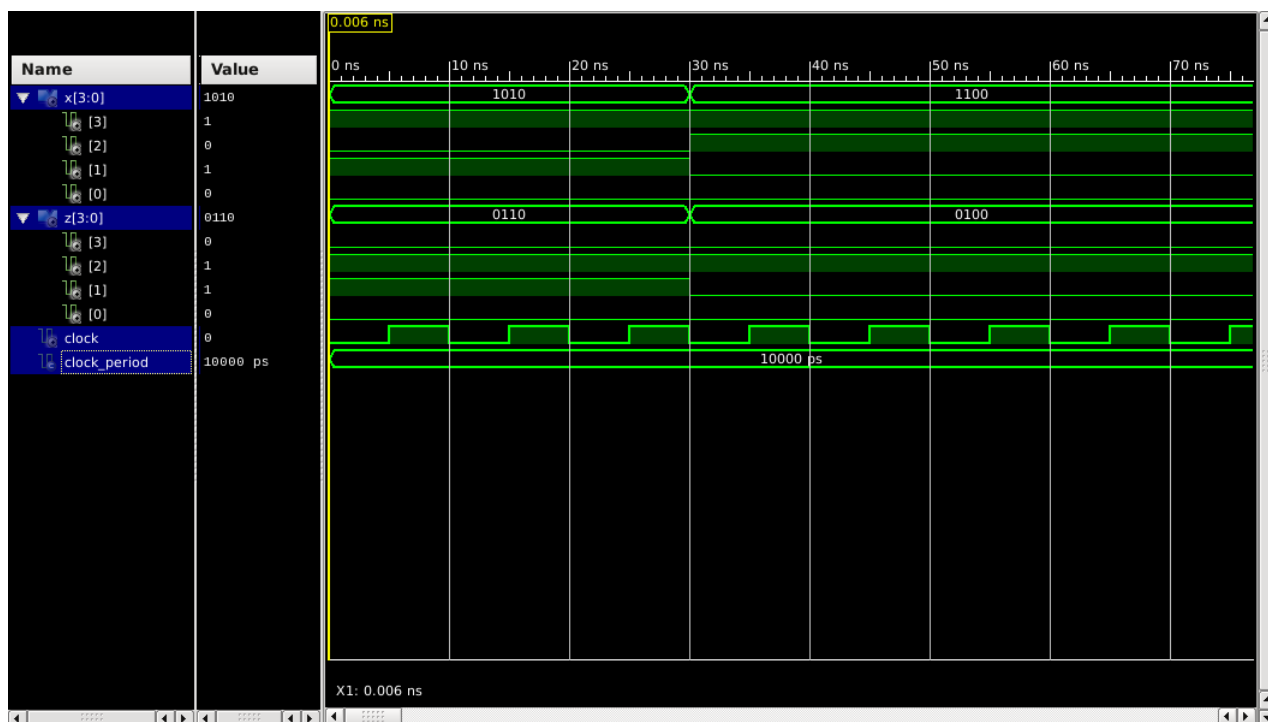


Figura 9 – Imagem referente a simulação da função Complemento de 2 na ALU.

Essa análise detalhada dos resultados obtidos durante a simulação das funções lógicas e aritméticas demonstra a validade e a precisão da implementação da ALU em relação às operações realizadas.

4 CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, dedicamos nossos esforços à criação de uma ULA (Unidade Lógica-Aritmética). Nosso objetivo era projetar e implementar uma ULA capaz de realizar as principais operações lógicas e aritméticas utilizando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas da disciplina.

Durante o processo de desenvolvimento, enfrentamos alguns desafios e tomamos decisões que foram de suma importância para o projeto, principalmente no operador aritmético multiplicador e na máquina de estados.

A implementação da máquina de estados apresentou um tamanho considerável e poderia ter sido otimizada de forma mais eficiente. No entanto, ao tentarmos implementações com um número menor de estados, não obtivemos os resultados esperados. Portanto, optamos por utilizar uma máquina com 27 estados, o que nos permitiu alcançar os resultados desejados.

Realizamos a modelagem e simulação de cada operador da ULA pelo software disponibilizado pelo professor. Implementamos as operações lógicas: AND, OR, XOR, NOT e as operações aritméticas SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E COMPLEMENTO DE 2. Além disso, implementamos a interface com o usuário usufruindo dos botões e LEDs que a placa possui. Por fim, para que fosse possível a implementação conforme os requisitos do trabalho foi feita uma máquina de estados.

Ao final desse trabalho, nossa ULA se mostrou capaz de realizar as operações solicitadas de forma precisa e eficiente. No entanto, reconhecemos que possuem pontos de melhorias, principalmente na máquina de estados.

Apêndices

APÊNDICE A – CÓDIGO ULA

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity ModuleALU is
33     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
36           S : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
37 end ModuleALU;
38
39 architecture Behavioral of ModuleALU is
40
41     component ModuleAND is
42         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
43               B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
44               Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto
45                     ⇐ 0));
46
47     end component;
48
49     component ModuleOR is
50         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
51               B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
52               Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto
53                     ⇐ 0));
54
55     end component;
56
57     component ModuleNOT is
58         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

```



```
55         Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto
           ↪ 0));
56     end component;
57
58     component ModuleXOR is
59         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
60               B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
61               Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto
           ↪ 0));
62     end component;
63
64     component MY_SOMADOR_4BIT is
65     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
66           Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
67           Cin : in  STD_LOGIC;
68           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
69           Cout : out  STD_LOGIC);
70     end component;
71
72     component MY_SUBTRATOR_4BIT is
73     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
74           Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
75           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
76           Bout : out  STD_LOGIC);
77     end component;
78
79     component MY_MULTIPLICADOR is
80     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
81           Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
82           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
83     end component;
84
85     component MY_C2 is
86     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
87           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
88     end component;
89
90     signal Z0,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
91     signal Cout, Bout: STD_LOGIC;
```

```
92
93     begin
94         MY_AND: ModuleAND port map (A,B,Z0);
95         MY_OR: ModuleOR port map (A,B,Z1);
96         MY_NOT: ModuleNOT port map (A,Z2);
97         MY_XOR: ModuleXOR port map (A,B,Z3);
98         MY_SOMADOR_MODULE_4BIT: MY_SOMADOR_4BIT port map
99             ↪ (A,B,'0',Z4,Cout);
100        MY_SUBTRATOR_MODULE_4BIT: MY_SUBTRATOR_4BIT port map
101            ↪ (A,B,Z5,Bout);
102
103        MY_MULTIPLICADOR_MODULE: MY_MULTIPLICADOR port map
104            ↪ (A,B,Z6);
105        MY_C2_MODULE : MY_C2 port map (A,Z7);
106
107    process
108    begin
109        if (S = "000") then
110            Z <= Z0;
111        end if;
112        if (S = "001") then
113            Z <= Z1;
114        end if;
115        if (S = "010") then
116            Z <= Z2;
117        end if;
118        if (S = "011") then
119            Z <= Z3;
120        end if;
121        if (S = "100") then
122            Z <= Z4;
123        end if;
124        if (S = "101") then
125            Z <= Z5;
126        end if;
127        if (S = "110") then
128            Z <= Z6;
129        end if;
130        if (S = "111") then
131            Z <= Z7;
```

```
128             end if;  
129         end process;  
130  
131 end Behavioral;
```

APÊNDICE B – CÓDIGOS OPERADORES LÓGICOS

B.1 MODULE AND

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity ModuleAND is
33     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35           Z : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
36 end ModuleAND;
37
38 architecture Behavioral of ModuleAND is
39
40 begin
41     Z <= A AND B;
42
43 end Behavioral;

```

B.2 MODULE OR

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.

```

```
29  --library UNISIM;
30  --use UNISIM.VComponents.all;
31
32  entity ModuleOR is
33      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35            Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
36  end ModuleOR;
37
38  architecture Behavioral of ModuleOR is
39
40  begin
41
42      Z <= A OR B;
43
44  end Behavioral;
```

B.3 MODULE NOT

```
20  library IEEE;
21  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23  -- Uncomment the following library declaration if using
24  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25  --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27  -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28  -- any Xilinx primitives in this code.
29  --library UNISIM;
30  --use UNISIM.VComponents.all;
31
32  entity ModuleNOT is
33      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34            Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
35  end ModuleNOT;
36
37  architecture Behavioral of ModuleNOT is
38
39  begin
40
```

```
41         Z <= NOT A;
42
43     end Behavioral;
```

B.4 MODULE XOR

```
20     library IEEE;
21     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23     -- Uncomment the following library declaration if using
24     -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25     --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27     -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28     -- any Xilinx primitives in this code.
29     --library UNISIM;
30     --use UNISIM.VComponents.all;
31
32     entity ModuleXOR is
33         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34               B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35               Z : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
36     end ModuleXOR;
37
38     architecture Behavioral of ModuleXOR is
39
40     begin
41
42         Z <= A XOR B;
43
44     end Behavioral;
```

APÊNDICE C – CÓDIGOS OPERADORES ARITMÉTICOS

C.1 SOMADOR 1 BIT

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity MY_SOMADOR_1BIT is
33     Port ( X : in  STD_LOGIC;
34           Y : in  STD_LOGIC;
35           Cin : in  STD_LOGIC;
36           Z : out  STD_LOGIC;
37           Cout : out  STD_LOGIC);
38 end MY_SOMADOR_1BIT;
39
40 architecture Behavioral of MY_SOMADOR_1BIT is
41
42     signal S0,S1,S2,S3: STD_LOGIC;
43
44     begin
45         S0 <= Cin xor Y;
46         Z <= S0 xor X;
47         S1 <= Cin and Y;
48         S2 <= Cin and X;
49         S3 <= X and Y;
50         Cout <= S1 or S2 or S3;
51
52 end Behavioral;

```

C.2 SOMADOR 4 BITS

```
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32
33 entity MY_SOMADOR_4BIT is
34     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35           Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
36           Cin : in  STD_LOGIC;
37           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
38           Cout : out  STD_LOGIC);
39 end MY_SOMADOR_4BIT;
40
41
42 architecture Behavioral of MY_SOMADOR_4BIT is
43
44     component MY_SOMADOR_1BIT is
45         Port ( X : in  STD_LOGIC;
46               Y : in  STD_LOGIC;
47               Cin : in  STD_LOGIC;
48               Z : out  STD_LOGIC;
49               Cout : out  STD_LOGIC);
50     end component;
51
52     signal C0,C1,C2 :STD_LOGIC;
53
54     begin
55
56         BLOC01: MY_SOMADOR_1BIT port map(X(0),Y(0),Cin,Z(0),C0);
57         BLOC02: MY_SOMADOR_1BIT port map(X(1),Y(1),C0,Z(1),C1);
```



```

58         BLOC03: MY_SOMADOR_1BIT port map(X(2),Y(2),C1,Z(2),C2);
59         BLOC04: MY_SOMADOR_1BIT port map(X(3),Y(3),C2,Z(3),Cout);
60
61     end Behavioral;

```

C.3 SUBTRATOR

```

20     library IEEE;
21     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23     -- Uncomment the following library declaration if using
24     -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25     --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27     -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28     -- any Xilinx primitives in this code.
29     --library UNISIM;
30     --use UNISIM.VComponents.all;
31
32     entity MY_SUBTRATOR_4BIT is
33         Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34               Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35               Z : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
36               Bout : out STD_LOGIC);
37     end MY_SUBTRATOR_4BIT;
38
39     architecture Behavioral of MY_SUBTRATOR_4BIT is
40
41         component MY_SOMADOR_4BIT is
42             Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
43                   Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
44                   Cin : in  STD_LOGIC;
45                   Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
46                   Cout : out STD_LOGIC);
47         end component;
48
49         signal C1y:  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
50         signal Cout: STD_LOGIC;
51
52         begin

```

```

53         C1y <= not Y;
54         MY_BLOCO: MY_SOMADOR_4BIT port map(X,C1y,'1',Z,Cout);
55         Bout <= not Cout;
56
57
58     end Behavioral;

```

C.4 MULTIPLICADOR

```

20     library IEEE;
21     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23     -- Uncomment the following library declaration if using
24     -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25     --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27     -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28     -- any Xilinx primitives in this code.
29     --library UNISIM;
30     --use UNISIM.VComponents.all;
31
32     entity MY_MULTIPLICADOR is
33         Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34               Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35               Z : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
36     end MY_MULTIPLICADOR;
37
38     architecture Behavioral of MY_MULTIPLICADOR is
39
40         component MY_SOMADOR_1BIT is
41             Port ( X : in  STD_LOGIC;
42                   Y : in  STD_LOGIC;
43                   Cin : in  STD_LOGIC;
44                   Z : out  STD_LOGIC;
45                   Cout : out STD_LOGIC);
46         end component;
47
48         signal C0,C1,C2,C3,C4,C5,C12,S1,S2,S3: STD_LOGIC;
49         signal A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8: STD_LOGIC;
50

```

```

51     begin
52         -- primeiro bit
53         Z(0) <= X(0) and Y(0);
54         -- segundo bit
55         A0 <= X(1) and Y(0);
56         A1 <= X(0) and Y(1);
57         BLOC01: MY_SOMADOR_1BIT port map (A0,A1, '0' , Z(1), C0);
58         -- terceiro bit
59         A2 <= X(2) and Y(0);
60         A3 <= X(1) and Y(1);
61         A4 <= X(0) and Y(2);
62         BLOC02: MY_SOMADOR_1BIT port map (A2,A3, C0 , S1, C1);
63         BLOC03: MY_SOMADOR_1BIT port map (S1 ,A4, '0' , Z(2),
64             ↪ C2);
65         -- quarto bit
66         A5 <= X(3) and Y(0);
67         A6 <= X(2) and Y(1);
68         A7 <= X(1) and Y(2);
69         A8 <= X(0) and Y(3);
70         C12 <= C1 xor C2;
71         BLOC04: MY_SOMADOR_1BIT port map (A5,A6, C12 , S2, C3);
72         BLOC05: MY_SOMADOR_1BIT port map (S2,A7, '0' , S3, C4);
73         BLOC06: MY_SOMADOR_1BIT port map (S3,A8, '0' , Z(3), C5);
74
75     end Behavioral;

```

C.5 COMPLEMENTO DE 2

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;

```

```
31
32 entity MY_C2 is
33     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34           Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
35 end MY_C2;
36
37 architecture Behavioral of MY_C2 is
38     component MY_SOMADOR_4BIT is
39         Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
40               Y : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
41               Cin : in  STD_LOGIC;
42               Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
43               Cout : out  STD_LOGIC);
44     end component;
45
46     signal C1:  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
47     signal Cout: STD_LOGIC;
48
49     begin
50         C1 <= not X;
51         MY_BLOCO: MY_SOMADOR_4BIT port map(C1,"0000",'1',Z,Cout);
52
53
54 end Behavioral;
```

APÊNDICE D – CÓDIGO INTERFACE COM USUÁRIO

D.1 MODULE INTERFACE

```

20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity ModuloInterface is
33     port (
34         clk : in std_logic;
35         BOTAO_A : in std_logic;
36         BOTAO_B : in std_logic;
37         BOTAO_S : in std_logic;
38         BOTAO_RST : in std_logic;
39         SW : in std_logic_vector (3 downto 0);
40         LED_A : out std_logic;
41         LED_B : out std_logic;
42         LED_S : out std_logic;
43         LEDS: out std_logic_vector (3 downto 0)
44     );
45 end ModuloInterface;
46
47 architecture Behavioral of ModuloInterface is
48
49     component ModuleALU is -- pegando a ALU
50         Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
51               B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
52               Z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
53               S : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
54     end component;
55

```

```

56     component redutorClock is -- pegando o clk
57         port (
58             clk_in : in std_logic;
59             clk_out : out std_logic
60         );
61     end component;
62
63     type estado is (E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,
64     ↪ E15,E16,E17,E18,E19,E20,E21,E22,E23,E24,E25,E26,e27);
65     -- criando os estados
66     signal estadoAtual, estadoAux: estado := E0; -- criando o estado
67     ↪ oficial e uma auxiliar
68     signal A,B,S_inicial: std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais do
69     ↪ numero A, B e a selecao S recebida nos SW
70     signal Z0,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7 : std_logic_vector (3 downto 0); --
71     ↪ sinais de saida
72     signal S_int : integer;
73     signal clk_novo : std_logic;
74
75 begin
76     BLOCO_CLK : redutorClock port map (clk,clk_novo); -- mandamos o clk
77     ↪ da placa e pegamos um reduzido que eh o q vamos usar
78     BLOCO_ALU0: ModuleALU port map(A,B,Z0,"000"); -- conectando as
79     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 0
80     BLOCO_ALU1: ModuleALU port map(A,B,Z1,"001"); -- conectando as
81     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 1
82     BLOCO_ALU2: ModuleALU port map(A,B,Z2,"010"); -- conectando as
83     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 2
84     BLOCO_ALU3: ModuleALU port map(A,B,Z3,"011"); -- conectando as
85     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 3
86     BLOCO_ALU4: ModuleALU port map(A,B,Z4,"100"); -- conectando as
87     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 4
88     BLOCO_ALU5: ModuleALU port map(A,B,Z5,"101"); -- conectando as
89     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 5
90     BLOCO_ALU6: ModuleALU port map(A,B,Z6,"110"); -- conectando as
91     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 6
92     BLOCO_ALU7: ModuleALU port map(A,B,Z7,"111"); -- conectando as
93     ↪ entradas e saidas da ALU para S = 7
94
95
96
200

```

```

82
83     process(clk_novo, estadoAux) -- logica do estado auxiliar
84     begin
85         if(clk_novo'event and clk_novo='1') then
86             estadoAtual <= estadoAux; -- alteramos o estado no clock
87         end if;
88     end process;
89
90     process(BOTAO_A,BOTAO_B, BOTAO_S,BOTAO_RST, SW,estadoAtual) -- agora
91     ↪ a logica da maquina de estados
92     begin
93         report "Iniciou";
94         if (BOTAO_RST = '1') then -- caso tenhamos RST, voltamos para o
95         ↪ primeiro estado
96             estadoAux <= E0;
97             LEDS <= "0000"; -- apaga os LEDS
98             report "Resetou";
99         else -- resto da logica acontece se nao
100         ↪ tivermos o reset
101             case estadoAtual is
102             when E0 => -- E0 -> pegar o numero A
103                 ↪ -----
104                 LED_A <= '1'; -- acende o led q sinaliza q
105                 ↪ estamos pegando o primeiro num
106                 LED_B <= '0';
107                 LED_S <= '0';
108
109                 if(BOTAO_A = '1') then -- gravamos oq esta nos
110                 ↪ switchs quando o botao é apertado
111                     A <= SW;
112                     LED_A <= '0'; -- apaga o led
113                     estadoAux<=E1; -- mudamos de estado
114                 else
115                     estadoAux<=E0; -- se o batao nao for apertado
116                     ↪ cont no mesmo estado
117                 end if;
118             when E1 => -- E1 -> pegar o numero B
119                 ↪ -----

```

```

112         LED_B <= '1';          -- acende o led q sinaliza q
        ↪      estamos pegando o segundo num
113         LED_A <= '0';
114         LED_S <= '0';
115
116         if(BOTAO_B = '1') then  -- gravamos oq esta nos
        ↪      switchs quando o botao é apertado
117             B <= SW;
118             LED_B <= '0';        -- apaga o led
119             estadoAux<=E2;        -- mudamos de estado
120         else
121             estadoAux<=E1;  -- se o batao nao for apertado
        ↪      cont no mesmo estado
122         end if;
123     when E2 => -- E2 -> pegar a selecao
        ↪      -----
124         LED_S <= '1';          -- acende o led q sinaliza q
        ↪      estamos pegando a selecao
125         LED_A <= '0';
126         LED_B <= '0';
127
128         if(BOTAO_S = '1') then  -- gravamos oq esta nos
        ↪      switchs quando o botao é apertado
129             S_inicial <= SW;
130
131             if(S_inicial = "0000") then -- passando de
        ↪      binario para inteiro
132                 estadoAux<=E3;
133             elsif(S_inicial = "0001") then
134                 estadoAux<=E6;
135             elsif(S_inicial = "0010") then
136                 estadoAux<=E9;
137             elsif(S_inicial = "0011") then
138                 estadoAux<=E12;
139             elsif(S_inicial = "0100") then
140                 estadoAux<=E15;
141             elsif(S_inicial = "0101") then
142                 estadoAux<=E18;
143             elsif(S_inicial = "0110") then

```



```

144         estadoAux<=E21;
145         elsif(S_inicial = "0111") then
146             estadoAux<=E24;
147         end if;
148
149         LED_S <= '0';      -- apaga o led
150     else
151         estadoAux<=E2;  -- se o batao nao for apertado
152         ↪ cont no mesmo estado
153     end if;
154 when E3 =>  -- E3 -> mostra p numero A
155     ↪ -----
156
157     LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
158     ↪ mostrando o primeiro num
159     LED_B <= '0';
160     LED_S <= '0';
161
162     LEDS <= A ;      --- mostra A
163     estadoAux<=E4;  -- proximo
164 when E4 =>  -- E4 -> mostra p numero B
165     ↪ -----
166
167     LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
168     ↪ mostrando no segundo num
169     LED_B <= '1';
170     LED_S <= '0';
171
172     LEDS <= B ;      --- mostra B
173     estadoAux<=E5;  -- proximo
174 when E5 =>  -- E5 -> mostra o resultado
175     ↪ -----
176
177     LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
178     ↪ mostrando o resultado
179     LED_B <= '0';
180     LED_S <= '1';
181     LEDS<=Z0;
182     estadoAux <= E6;

```

```

175         when E6 =>    -- E6 -> mostra p numero A
                        ↪ -----
176
177         LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                        ↪ mostrando o primeiro num
178         LED_B <= '0';
179         LED_S <= '0';
180
181         LEDS <= A ;    --- mostra A
182         estadoAux<=E7; -- proximo
183     when E7 =>    -- E7 -> mostra p numero B
                        ↪ -----
184
185         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                        ↪ mostrando no segundo num
186         LED_B <= '1';
187         LED_S <= '0';
188
189         LEDS <= B ;    --- mostra B
190         estadoAux<=E8; -- proximo
191     when E8 =>    -- E8 -> mostra o resultado
                        ↪ -----
192         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                        ↪ mostrando o resultado
193         LED_B <= '0';
194         LED_S <= '1';
195         LEDS <= Z1;
196         estadoAux <= E9;
197         when E9 =>    -- E9 -> mostra p numero
                        ↪ A
                        ↪ -----
198
199         LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                        ↪ mostrando o primeiro num
200         LED_B <= '0';
201         LED_S <= '0';
202
203         LEDS <= A ;    --- mostra A
204         estadoAux<=E10; -- proximo

```

```

205      when E10 =>  -- E10 -> mostra p numero B
                ↪ -----
206
207      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando no segundo num
208      LED_B <= '1';
209      LED_S <= '0';
210
211      LEDS <= B ;      --- mostra B
212      estadoAux<=E11;  -- proximo
213  when E11 =>  -- E11 -> mostra o resultado
                ↪ -----
214      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando o resultado
215      LED_B <= '0';
216      LED_S <= '1';
217      LEDS <= Z2;
218      estadoAux <= E12;
219
220      when E12 =>  -- E12 -> mostra p
                ↪ numero A
                ↪ -----
221
222      LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando o primeiro num
223      LED_B <= '0';
224      LED_S <= '0';
225
226      LEDS <= A ;      --- mostra A
227      estadoAux<=E13;  -- proximo
228  when E13 =>  -- E13 -> mostra p numero B
                ↪ -----
229
230      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando no segundo num
231      LED_B <= '1';
232      LED_S <= '0';
233
234      LEDS <= B ;      --- mostra B
                estadoAux<=E14;  -- proximo

```

```

235      when E14 =>  -- E14 -> mostra o resultado
                ↪ -----
236      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando o resultado
237      LED_B <= '0';
238      LED_S <= '1';
239
240      LEDS <= Z3;
241      estadoAux <= E15 ;
242
                when E15 =>  -- E15 -> mostra p
                ↪ numero A
                ↪ -----
243
244      LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando o primeiro num
245      LED_B <= '0';
246      LED_S <= '0';
247
248      LEDS <= A ;      --- mostra A
249      estadoAux<=E16;  -- proximo
250  when E16 =>  -- E16 -> mostra p numero B
                ↪ -----
251
252      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando no segundo num
253      LED_B <= '1';
254      LED_S <= '0';
255
256      LEDS <= B ;      --- mostra B
257      estadoAux<=E17;  -- proximo
258  when E17 =>  -- E17 -> mostra o resultado
                ↪ -----
259      LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↪ mostrando o resultado
260      LED_B <= '0';
261      LED_S <= '1';
262      LEDS<=Z4;
263
264      estadoAux <= E18;

```

```

265                                     when E18 =>  -- E18 ->
                                                ↳  mostra p numero A
                                                ↳  -----
266
267     LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↳  mostrando o primeiro num
268     LED_B <= '0';
269     LED_S <= '0';
270
271     LEDS <= A ;          --- mostra A
272     estadoAux<=E19;  -- proximo
273 when E19 =>  -- E19 -> mostra p numero B
                ↳  -----
274
275     LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↳  mostrando no segundo num
276     LED_B <= '1';
277     LED_S <= '0';
278
279     LEDS <= B ;          --- mostra B
280     estadoAux<=E20;  -- proximo
281 when E20 =>  -- E20 -> mostra o resultado
                ↳  -----
282     LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↳  mostrando o resultado
283     LED_B <= '0';
284     LED_S <= '1';
285     LEDS<=Z5;
286
287     estadoAux <= E21;
288                                     when E21 =>  -- E21 -> mostra p
                                                ↳  numero A
                                                ↳  -----
289
290     LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
                ↳  mostrando o primeiro num
291     LED_B <= '0';
292     LED_S <= '0';
293

```

```

294         LEDS <= A ;           --- mostra A
295         estadoAux<=E22;  -- proximo
296     when E22 =>  -- E22 -> mostra p numero B
297         ↪ -----
298
299         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
300         ↪ mostrando no segundo num
301
302         LED_B <= '1';
303         LED_S <= '0';
304
305         LEDS <= B ;           --- mostra B
306         estadoAux<=E23;  -- proximo
307     when E23 =>  -- E23 -> mostra o resultado
308         ↪ -----
309
310         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
311         ↪ mostrando o resultado
312
313         LED_B <= '0';
314         LED_S <= '1';
315         LEDS<=Z6;
316
317         estadoAux <= E24;
318
319         when E24 =>  -- E24 -> mostra p
320         ↪ numero A
321         ↪ -----
322
323         LED_A <= '1';  -- acende o led q sinaliza q estamos
324         ↪ mostrando o primeiro num
325
326         LED_B <= '0';
327         LED_S <= '0';
328
329         LEDS <= A ;           --- mostra A
330         estadoAux<=E25;  -- proximo
331     when E25 =>  -- E25 -> mostra p numero B
332         ↪ -----
333
334         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
335         ↪ mostrando no segundo num
336
337         LED_B <= '1';
338         LED_S <= '0';

```

```

324
325         LEDS <= B ;           --- mostra B
326         estadoAux<=E26;  -- proximo
327     when E26 =>  -- E26 -> mostra o resultado
        ↪ -----
328         LED_A <= '0';  -- acende o led q sinaliza q estamos
        ↪ mostrando o resultado
329         LED_B <= '0';
330         LED_S <= '1';
331         LEDS<=Z7;
332
333         estadoAux <=
        ↪ E3;
334     when others =>
335         null;
336
337     end case;
338 end if;
339 end process;
340
341
342 end architecture;

```

D.2 REDUTOR DE CLOCK

```

30 library IEEE;
31 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
32
33 entity redutorClock is
34     port (
35         clk_in : in std_logic;
36         clk_out : out std_logic
37     );
38 end redutorClock;
39
40 architecture arcRedutorClock of redutorClock is
41     signal aux : integer;
42     begin
43         process(clk_in)
44             begin

```

```
45         if(clk_in'event and clk_in = '1') then
46             -- o clock interno da placa possui freq de 50MHz.
47             --Vamos multiplicar seu periodo por
48             -- 100 milhoes para ter um periodo de 2 segundos
49             if(aux = 100000000 ) then -- variavel auxiliar vai de
49                 ↪ zero ate
50                                     --100 milhoes e volta
51                 aux<=0;
52             else
53                 aux <= aux + 1;
54             end if;
55
56             if(aux >= 50000000) then -- metade do tempo ela ta em
56                 ↪ high,
57                                     -- metade em low
58                 clk_out <='1';
59             else
60                 clk_out <='0';
61             end if;
62         end if;
63     end process;
64 end architecture;
```


APÊNDICE E – CÓDIGO PINAGEM

```

1 NET "SW<0>"          LOC = "V8"      | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
2 NET "SW<1>"          LOC = "U10"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
3 NET "SW<2>"          LOC = "U8"      | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
4 NET "SW<3>"          LOC = "T9"      | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
5
6 NET "LEDS<0>"        LOC = "R20"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
7 NET "LEDS<1>"        LOC = "T19"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
8 NET "LEDS<2>"        LOC = "U20"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
9 NET "LEDS<3>"        LOC = "U19"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
10
11 NET "LED_A"          LOC = "W21"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
12 NET "LED_B"          LOC = "Y22"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
13 NET "LED_S"          LOC = "V20"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
  ⇨ SLEW = SLOW ;
14
15 NET "BOTAO_A"        LOC = "U15"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
16 NET "BOTAO_B"        LOC = "T15"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
17 NET "BOTAO_S"        LOC = "T16"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
18 NET "BOTAO_RST"      LOC = "T14"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
19 NET "BOTAO_RST"      CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
20
21 NET "clk"            LOC = "E12"     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD =
  ⇨ 20.000;

```